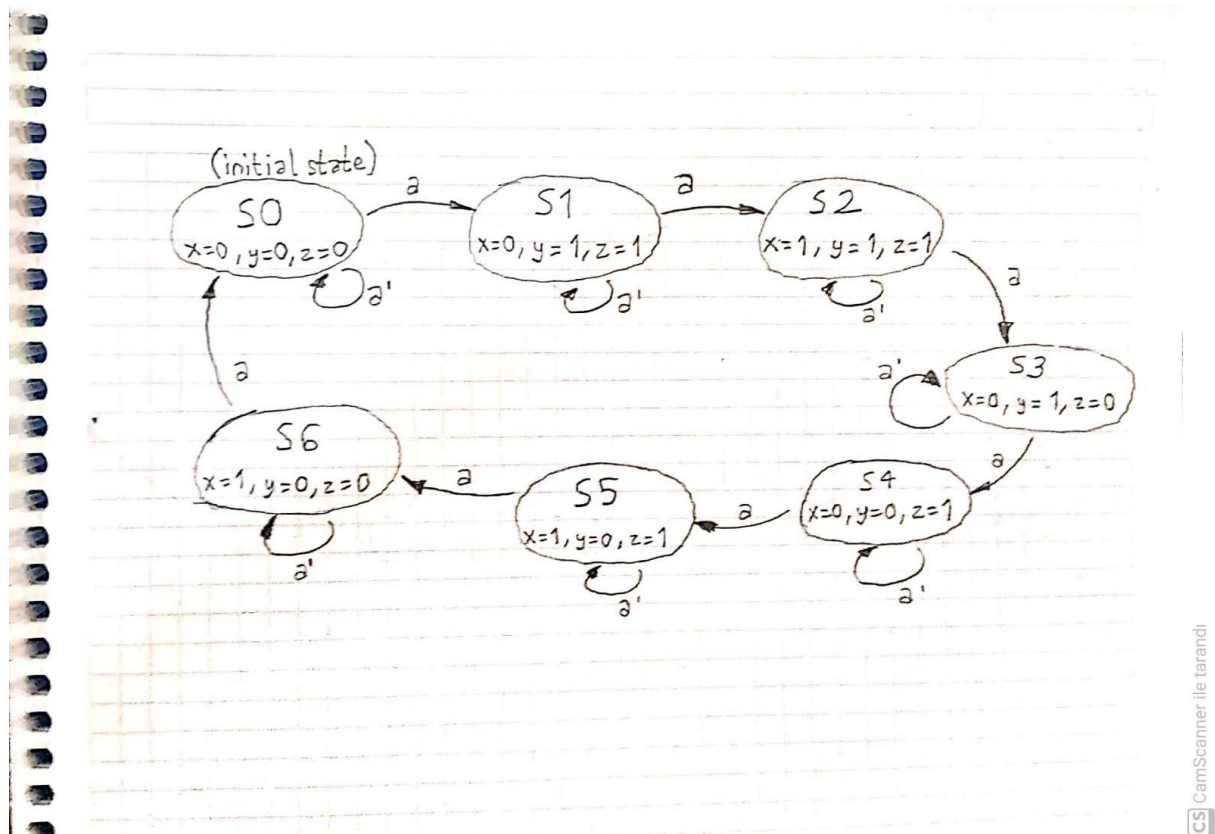


CSE 232 Homework 3

Aygün BAYIR

161044119

Step 1: Create FSM



Step 2: Obtain Architecture

- 7 states (3-bit register will be used)
- a is input
- x, y, z are outputs

Step 3: Encode the states

State	S2	S1	S0
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1
S6	1	1	0

Step 4: Generate State Table

Inputs				Outputs					
s2	s1	s0	a	n2	n1	n0	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0

Step 5: Obtain Boolean expressions and draw controller

N2

$$\begin{aligned}
 n2 &= s2'.s1.s0.a + s2.s1'.s0'.a' + s2.s1'.s0'.a + s2.s1'.s0.a' + s2.s1'.s0.a + s2.s1.s0'.a' \\
 &= s2'.s1.s0.a + s2.s1'.s0'.(a'+a) + s2.s1'.s0.(a'+a) + s2.s1.s0'.a' \\
 &= s2'.s1.s0.a + s2.s1'.(s0'+s0) + s2.s1.s0'.a'
 \end{aligned}$$

$$n2 = s2'.s1.s0.a + s2.s1' + s2.s1.s0'.a'$$

Karnaugh-Map

s2 s1 \ s0 a	00	01	11	10
00				
01			1	
11	1			
10	1	1	1	1

We obtained same equation from Karnaugh-Map.

N1

$$\begin{aligned}
 n1 &= s2'.s1'.s0.a + s2'.s1.s0'.a' + s2'.s1.s0'.a + s2'.s1.s0.a' + s2.s1'.s0.a + s2.s1.s0'.a' \\
 &= s2'.s1.(s0' + s0.a') + s0.a.s1'.(s2'+s2) + s2.s1.s0'.a'
 \end{aligned}$$

$$n1 = s2'.s1.s0' + s2'.s1.s0.a' + s1'.s0.a + s2.s1.s0'.a'$$

Karnaugh-Map

s2 s1 \ s0 a	00	01	11	10
00			1	
01	1	1		1
11				
10		1		1

We obtained same equation from Karnaugh-Map.

N0

$$n0 = s2'.s1'.s0'.a + s2'.s1'.s0.a' + s2'.s1.s0'.a + s2'.s1.s0.a' + s2.s1'.s0'.a + s2.s1'.s0.a'$$

$$= s2'.s0'.a.(s1'+s1) + s2'.s0.a'.(s1'+s1) + s2.s1'.(s0'.a + s0.a')$$

$$= s2'.s0'.a + s2'.s0.a' + s2.s1'.(s0 \text{ XOR } a)$$

$$= s2'.(s0 \text{ XOR } a) + s2.s1'.(s0 \text{ XOR } a)$$

$$n0 = s0 \text{ XOR } a (s2' + s2.s1')$$

Karnaugh-Map

s2 s1 \ s0 a	00	01	11	10
00		1		1
01		1		1
11				
10		1		1

We obtained same equation from Karnaugh-Map.

X

$$x = s2'.s1.s0'.a' + s2'.s1.s0'.a + s2.s1'.s0.a' + s2.s1'.s0.a + s2.s1.s0'.a' + s2.s1.s0'.a$$

$$= s2'.s1.s0'.(a'+a) + s2.s1'.s0.(a'+a) + s2.s1.s0'.(a'+a)$$

$$= s1.s0'.(s2'+s2) + s2.s1'.s0$$

$$x = s1.s0' + s2.s1'.s0$$

Karnaugh-Map

s2 s1 \ s0 a	00	01	11	10
00				
01	1	1		
11	1	1		
10			1	1

We obtained same equation from Karnaugh-Map.

Y

$$\begin{aligned}
 y &= s2'.s1'.s0.a' + s2'.s1'.s0.a + s2'.s1.s0'.a' + s2'.s1.s0'.a + s2'.s1.s0.a' + s2'.s1.s0.a \\
 &= s2'.s1'.s0.(a'+a) + s2'.s1.s0'.(a'+a) + s2'.s1.s0.(a'+a) \\
 &= s2'.(s1'.s0 + s1.s0' + s1.s0) \\
 &= s2'.(s1.(s0+s0') + s1'.s0) \\
 &= s2'.(s1 + s1'.s0)
 \end{aligned}$$

$$y = s2'.s1 + s2'.s1'.s0$$

Karnaugh-Map

s2 s1 \ s0 a	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1	1	1
11				
10				

$$y = s2'.s0 + s2'.s1$$

We obtained a simpler equation from Karnaugh-Map and used this equation in controller design.

Z

$$\begin{aligned}
 z &= s2'.s1'.s0.a' + s2'.s1'.s0.a + s2'.s1.s0'.a' + s2'.s1.s0'.a + s2.s1'.s0'.a' + s2.s1'.s0'.a + s2.s1'.s0.a' + s2.s1'.s0.a \\
 &= s2'.s1'.s0.(a'+a) + s2'.s1.s0'.(a'+a) + s2.s1'.s0'.(a'+a) + s2.s1'.s0.(a'+a) \\
 &= s2.s1'.(s0'+s0) + s2'.(s1'.s0 + s1.s0')
 \end{aligned}$$

$$z = s2.s1' + s2'.(s1 \text{ XOR } s0)$$

Karnaugh-Map

s2 s1 \ s0 a	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		
11				
10	1	1	1	1

We obtained same equation from Karnaugh-Map.

Controller Design

