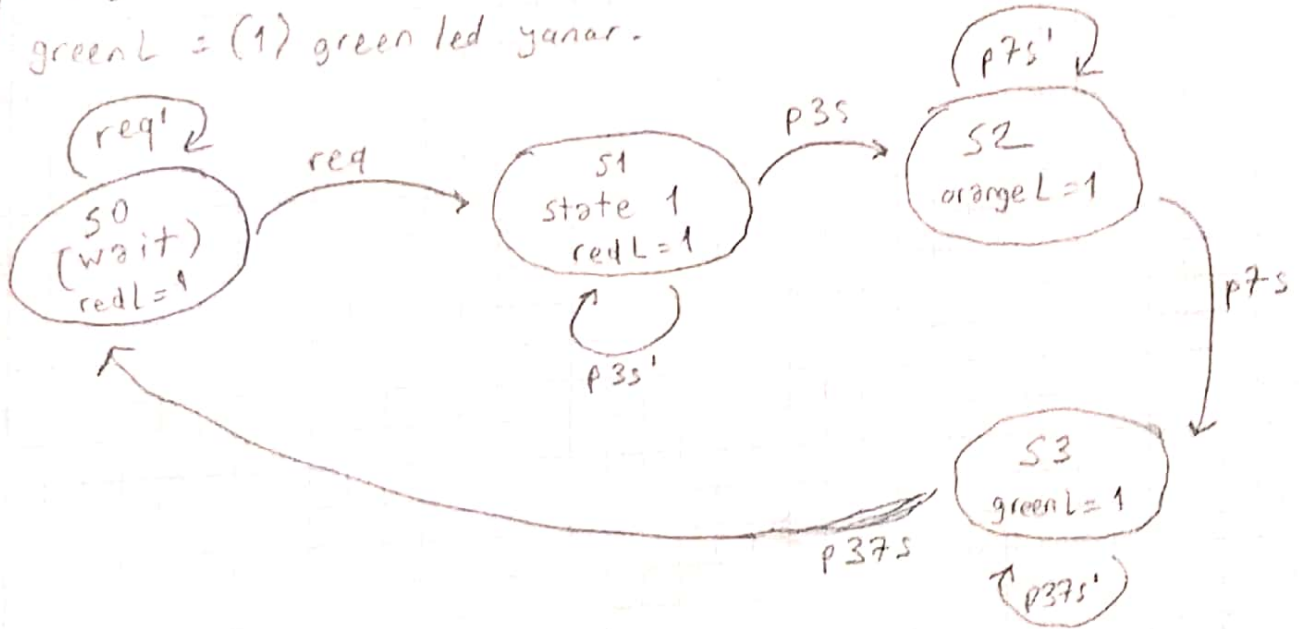


## Inputlar

- req = (1) geçmek isteyen yaya var. (0) yok.
- p3s = 3 saniye gebedi - zamanlayıcı sinyali
- p7s = 7 " " " " " "
- p37s = 37 " " " " " "

0 resetT = (1) zamanlayıcı 0 olur.  
+ redL = (1) red led yanar.  
4 orangeL = (1) orange led yanar.  
7 greenL = (1) green led yanar.



x = Don't care

## STATE TABLE

<u>Inputs</u>						<u>Outputs</u>					
<u>S<sub>1</sub></u>	<u>S<sub>0</sub></u>	<u>req</u>	<u>p3s</u>	<u>p7s</u>	<u>p37s</u>	<u>n<sub>1</sub></u>	<u>n<sub>0</sub></u>	<u>resetT</u>	<u>redL</u>	<u>orangeL</u>	<u>greenL</u>
0	0	0	x	x	x	0	0	1	1	0	0
0	0	1	x	x	x	0	1	0	1	0	0
0	1	x	0	x	x	0	1	0	1	0	0
0	1	x	1	x	x	1	0	0	0	1	0
1	0	x	x	0	x	1	0	0	0	1	0
1	0	x	x	1	x	1	1	0	0	0	1
1	1	x	x	x	0	1	1	0	0	0	1
1	1	x	x	x	1	0	0	0	1	0	0

$$n_1 = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot p3s + S_1 \cdot \overline{S_0} (\overline{p7s} + p7s) + S_1 \cdot S_0 \cdot p37s$$

$$n_0 = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot req + \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{p3s} + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot p7s + S_1 \cdot S_0 \cdot \overline{p37s}$$

$$resetT = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{req}$$

$$redL = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot (\overline{req} + req) + \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{p3s} + S_1 \cdot S_0 \cdot p37s$$

$$orangeL = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot p3s + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{p7s}$$

$$greenL = S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot p7s + S_1 \cdot S_0 \cdot \overline{p37s}$$